

1. A.  $V_m = 10 \text{ V}$  \*

B. sinusoidal  $\Rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \text{ V}$  \*

C.  $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$  \*

D.  $\omega = 2\pi f = 100\pi$  \*

E.  $V = 10 \angle 45^\circ$

F.  $i(t) = \frac{v(t)}{R} = \frac{10 \cos(100\pi t + 45^\circ)}{10} = \cos(100\pi t + 45^\circ)$

$\Rightarrow p(t) = i(t) v(t) = 10 \cos^2(100\pi t + 45^\circ)$   $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$   
 $= 5 + 5 \cos(200\pi t + 90^\circ)$  **5 Watt**


G.  $Z_C = -j\omega C = -j \times \frac{1}{100\pi \times 10^{-4}} = -\frac{10^4}{\pi} j = \frac{10^4}{\pi} \angle -90^\circ$

$I = \frac{V}{Z_C} = \frac{10 \angle 45^\circ}{\frac{10^4}{\pi} \angle -90^\circ} = \frac{\pi}{10^3} \angle 135^\circ = 10^{-3} \pi \cos(100\pi t + 135^\circ)$


$i(t) = 10^{-3} \pi \cos(100\pi t + 135^\circ) \times \frac{1}{\sqrt{2}}$   
 $\cos 100\pi t \cos 45^\circ - \sin 100\pi t \sin 45^\circ$

$\Rightarrow p(t) = i(t) v(t) = 10 \cos(100\pi t + 45^\circ) \times 10^{-3} \pi \cos(100\pi t + 135^\circ)$   
 $= 10^{-2} \pi \times \frac{1}{2} (-\cos 200\pi t)$   $\cos 100\pi t \cos 135^\circ - \sin 100\pi t \sin 135^\circ$   
 $= -0.005 \pi \cos(200\pi t)$  \*

**0 Watt**

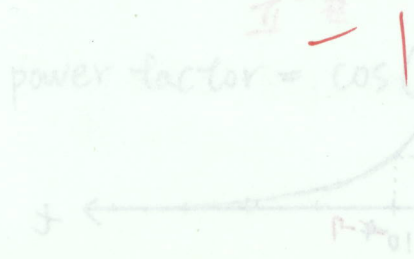
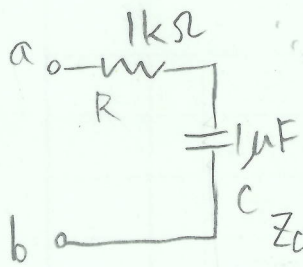
$$2. f = \frac{1000}{2\pi} \text{ s}^{-1} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 1000 \text{ rad/s}$$




$$Z_C = -j \frac{1000}{1000 \times 10^6}$$

$$Z_{ab} = Z_R + Z_C$$

$$= 1000 \angle 0^\circ + 1000 \angle -90^\circ$$

$$= 1000\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

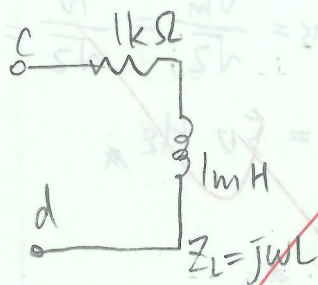

$$Z_{ab} = 1000 \angle 0^\circ + 1 \angle 90^\circ$$

$$Z_L = 1 \angle 90^\circ$$

$$Z_C = 1000 \angle -90^\circ$$

$$Z_{ef} = \frac{Z_L Z_C}{Z_L + Z_C}$$

$$= \frac{1 \angle 90^\circ \times 1000 \angle -90^\circ}{1 \angle 90^\circ + 1000 \angle -90^\circ}$$

$$= \frac{1000 \angle 0^\circ}{999 \angle -90^\circ}$$

$$= 1.001 \angle 90^\circ$$

$$3. A. \dot{i}_L(0) = 2.5 \text{ A}, \quad v_L(0) = 0$$

$$10^4 \dot{i}_L(t) + 10^{-3} \frac{d\dot{i}_L(t)}{dt} = 0$$


$$\Rightarrow \frac{d\dot{i}_L(t)}{dt} + 10^7 \dot{i}_L(t) = 0$$

$$\dot{i}_L(t) = k_1 e^{-10^7 t}$$


$$\dot{i}_L(0) = 2.5 \Rightarrow k_1 = 2.5 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \dot{i}_L(t) = 2.5 e^{-10^7 t}$$

$$\tau = 10^{-7}$$

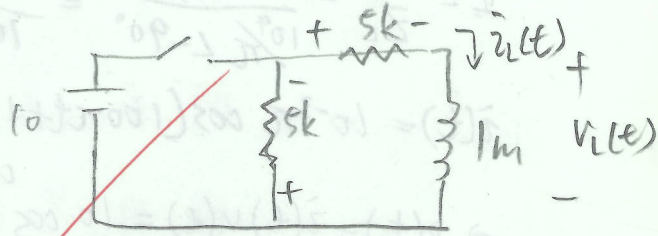


$$v_L(t) = L \frac{d\dot{i}_L(t)}{dt}$$

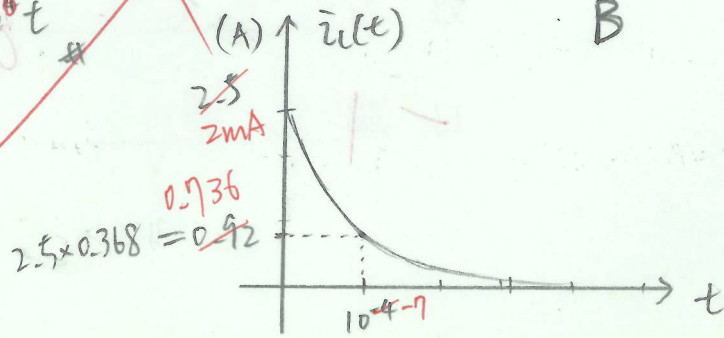



4.  $Z_R = 10^3 \angle 0^\circ$   $\omega = 1000$

13

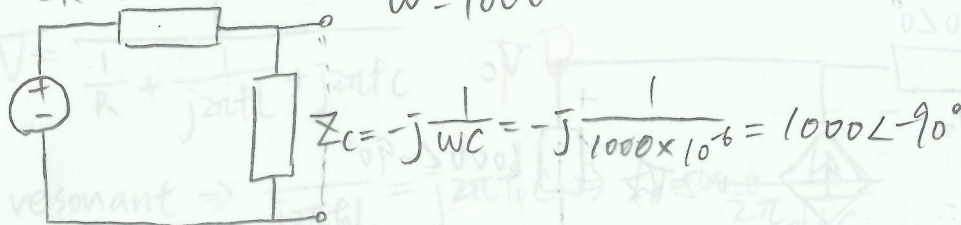


$V_s = 10 \angle 0^\circ$

$V_{oc} = V_c = 10 \angle 0^\circ \times \frac{1000 \angle -90^\circ}{1000 \angle 0^\circ + 1000 \angle -90^\circ} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ = V_t$

$I_{sc} = \frac{V_s}{Z_R} = \frac{10 \angle 0^\circ}{10^3 \angle 0^\circ} = 10^{-2} \angle 0^\circ$

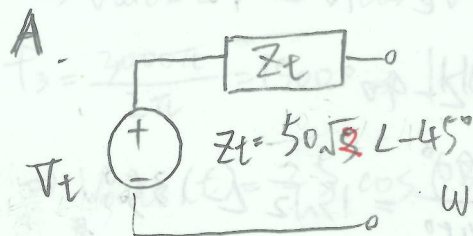$\Rightarrow Z_t = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ}{10^{-2} \angle 0^\circ} = 50\sqrt{2} \angle -45^\circ$



$V_t = 5\sqrt{2} \angle -45^\circ$

$Z_t = 50\sqrt{2} \angle -45^\circ$

B.  $Z_{Load} = 1000 \angle 0^\circ + 1000 \times 10^{-3} \angle 90^\circ = 1000 \angle 0^\circ + 1 \angle 90^\circ = 1000 + j$

$I = \frac{V_t}{Z_{Load} + Z_t} = \frac{5\sqrt{2} \angle -45^\circ}{1000 \angle 0^\circ + 1 \angle 90^\circ + 50\sqrt{2} \angle -45^\circ}$

$= (1000 + 50) + j(1 - 50) = 1050 - 49j$

$\approx 1051 \angle -2.5^\circ$

$P = I_{rms} V_{rms} \cos(\theta)$

$= \frac{5\sqrt{2} \times 1051}{2} \times \cos(-2.5^\circ)$

$\Rightarrow I \approx 6.72 \angle -42.5^\circ$

$P_{Load} = (6.72 \angle -42.5^\circ)^2 \times 1000 = 6720 \angle -42.5^\circ$

C. power factor =  $\cos(\theta_v - \theta_i) = \cos(-2.5^\circ)$


$\theta_z \approx 0.999$

$\frac{6.72^2}{2} \times 500$

$= 22579.2$

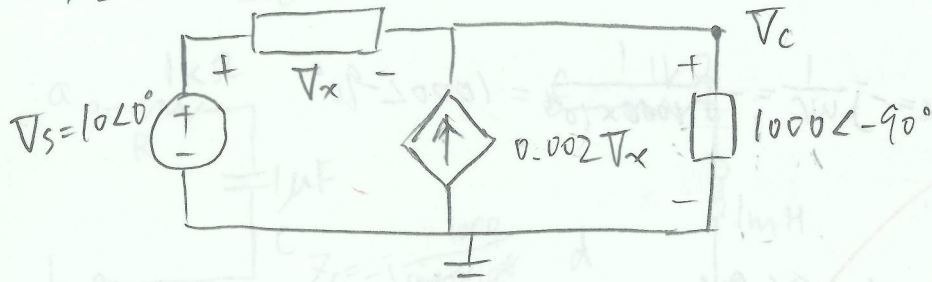5.

$f = 1000 \text{ Hz}$   $\omega = 2\pi f = \omega = 1000$



0 + 5

$$\begin{cases} 0.002 V_x = \frac{V_c - 10\angle 0^\circ}{1000\angle 0^\circ} + \frac{V_c}{1000\angle -90^\circ} \\ V_x = 10\angle 0^\circ - V_c \end{cases} \checkmark$$

$$\Rightarrow 2\angle -90^\circ (10\angle 0^\circ - V_c) = V_c\angle -90^\circ - 10\angle -90^\circ + V_c\angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow 20\angle -90^\circ - 2\angle -90^\circ V_c = \sqrt{2}\angle 45^\circ V_c - 10\angle -90^\circ$$

$$\Rightarrow (2\angle -90^\circ + \sqrt{2}\angle -45^\circ) V_c = 30\angle -90^\circ$$

$$V_c = \frac{30\angle -90^\circ}{\cancel{2\angle -90^\circ} + \sqrt{2}\angle -45^\circ} = \frac{30\angle -90^\circ}{\sqrt{2}\angle 45^\circ} = 15\sqrt{2}\angle -135^\circ$$

$-2j \quad 1-j \quad -2j + 1 - j = 1 - 3j$

$$\Rightarrow V_c(t) = 15\sqrt{2} \cos(1000t - 135^\circ) \quad \#$$

$$\frac{V_c - V_s}{1000} - 0.002(V_s - V_c) + 10^{-6} \frac{dV_c}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dV_c}{dt} + 3000 V_c = 3000 V_s = 30000 \cos(1000t)$$

$$V_c = A \cos 1000t + B \sin 1000t$$

$$\Rightarrow -1000 A \sin(1000t) + 1000 B \cos(1000t) + 3000 A \cos(1000t) + 3000 B \sin(1000t) = 30000 \cos(1000t)$$

$$\begin{cases} 1000 B + 3000 A = 30000 \\ 3000 B - 1000 A = 0 \Rightarrow A = 3B \end{cases} \Rightarrow B + 3 \times 3B = 10B = 30 \Rightarrow \begin{cases} A = 9 \\ B = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_c = 9 \cos(1000t) + 3 \sin(1000t)$$



6.

$$V = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{j2\pi fL} + j2\pi fC}$$

10

$$\text{resonant} \Rightarrow \frac{1}{j2\pi f_0 L} = j2\pi f_0 C \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^{-3} \times 10^{-6}}} = \frac{\sqrt{10^9}}{2\pi} = \frac{10^4 \sqrt{10}}{2\pi} = \frac{5000\sqrt{10}}{\pi} \approx 5033 \text{ Hz}$$

8

$$7. V_{out1} = 10 \quad f_1 = \frac{0}{2\pi} = 0 \Rightarrow |H(f_1)| = 4 \Rightarrow V_{out1} = 40$$

$$f_2 = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000 \Rightarrow |H(f_2)| = 3, \angle H(f_2) = -45^\circ$$

$$\Rightarrow V_{out2}(t) = 15 \cos(2000\pi t - 60^\circ - 45^\circ)$$

$$f_3 = \frac{3000\pi}{2\pi} = 1500 \Rightarrow |H(f_3)| = 2.5, \angle H(f_3) = -22.5^\circ$$


$$\Rightarrow V_{out3}(t) = 25 \cos(3000\pi t - 45^\circ - 22.5^\circ)$$

$$f_4 = \frac{5000\pi}{2\pi} = 2500 > 2000 \Rightarrow H(f_4) = 0$$

$$V_{out} = 40 + 15 \cos(2000\pi t - 105^\circ) + 25 \cos(3000\pi t - 67.5^\circ)$$

$$10 = 10 \cos\left(\frac{0 \cdot t}{\omega_1}\right)$$

8.

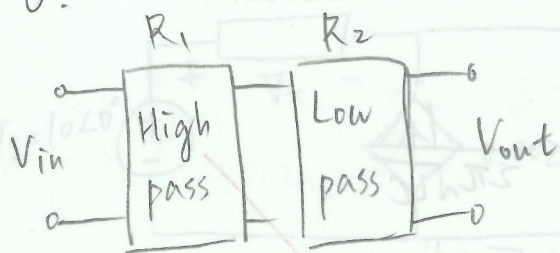

$$\text{Lowpass} = |H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}} \quad f_{BL} = 10000 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{10^8}{2\pi \times R_2 \times 10^{-5}} = 10000 \Rightarrow R_2 = \frac{5}{\pi} \Omega$$

$$\text{highpass} = |H(f)| = \frac{f/f_B}{\sqrt{1 + (f/f_B)^2}} \quad f_{BH} = 1000 = \frac{R}{2\pi L}$$

$$\frac{R_1}{2\pi \times 10^{-3}} = 1000 \Rightarrow R_1 = 2\pi \Omega$$

$$\frac{V_C - V_S}{1000} - 0.002(V_S - V_C) + 10^{-6} \frac{d(V_C - V_S)}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dV_C}{dt} + 3000 V_C = 3000 V_S = 30000 \cos(1000t)$$

$$V_C = A \cos(1000t) + B \sin(1000t)$$

$$\Rightarrow -1000 A \sin(1000t) + 1000 B \cos(1000t) + 3000 A \cos(1000t) + 3000 B \sin(1000t) = 30000 \cos(1000t)$$

$$\begin{cases} 1000 B + 3000 A = 30000 \\ 3000 B - 1000 A = 0 \Rightarrow A = B \end{cases} \Rightarrow B + 3B = 10B + 30000 \Rightarrow 4B = 30000 \Rightarrow B = 7500$$

$$\Rightarrow V_C = 9 \cos(1000t) + 3 \sin(1000t)$$