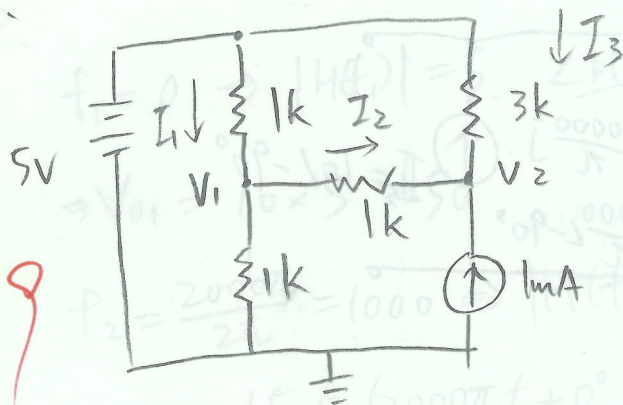


1.



$$3V_1 - \frac{13}{3} = 8 \quad 15.28$$

$$V_1 = \frac{28}{9}$$

$$\begin{cases} \frac{V_1 - 5}{1k} + \frac{V_1}{1k} + \frac{V_1 - V_2}{1k} = 0 \\ \frac{V_2 - V_1}{1k} + \frac{V_2 - 5}{3k} - 1mA = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3V_1 - V_2 = 5 \\ -3V_1 + 4V_2 = 8 \end{cases}$$

$$3(V_2 - V_1) + V_2 - 5 = 8$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = \frac{28}{9} V \\ V_2 = \frac{13}{3} V \end{cases}$$

$$I_1 = \frac{5 - V_1}{1k} = \frac{5 - \frac{28}{9}}{1k} = \frac{17}{9} mA$$


$$I_2 = \frac{V_1 - V_2}{1k} = \frac{\frac{28}{9} - \frac{13}{3}}{1k} = -\frac{11}{9} mA$$

$$I_3 = \frac{5 - V_2}{3k} = \frac{5 - \frac{13}{3}}{3k} = \frac{2}{9} mA$$

I4

-1

2.

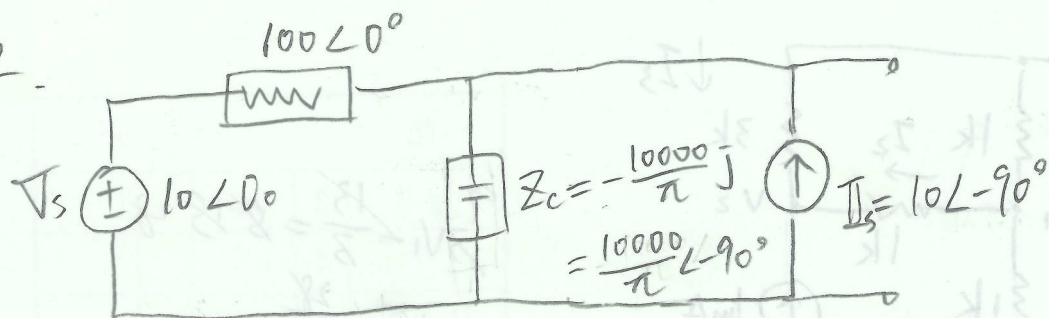


$$\omega = 100\pi$$

$$Z_c = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 100\pi \times 10^{-4}} = -\frac{10000}{\pi} j = \frac{10000}{\pi} \angle -90^\circ$$

$$Z_T = \frac{100 \angle 0^\circ \times \frac{10000}{\pi} \angle -90^\circ}{100 \angle 0^\circ + \frac{10000}{\pi} \angle -90^\circ} = \frac{\frac{10^6}{\pi} \angle -90^\circ}{100 - \frac{10000}{\pi} j}$$


$$\sqrt{100^2 + \left(\frac{10000}{\pi}\right)^2} \approx 3184.7 \quad = \frac{\frac{10^6}{\pi} \angle -90^\circ}{3184.7 \angle -88.2^\circ}$$

$$\approx 99.95 \angle -1.8^\circ$$

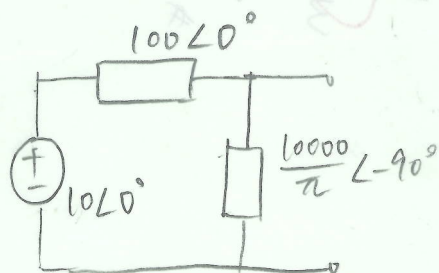

$$V_{t1} = 10 \angle 0^\circ \times \frac{\frac{10^4}{\pi} \angle -90^\circ}{3184.7 \angle -88.2^\circ}$$

$$= 0.9995 \angle -1.8^\circ$$

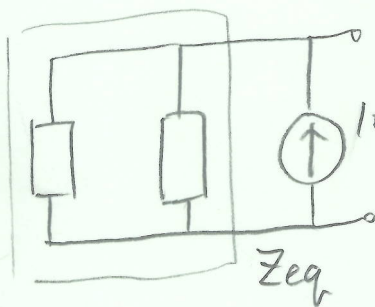

$$V_{t2} = 10 \angle -90^\circ \times 99.95 \angle -1.8^\circ$$

$$= 999.5 \angle -91.8^\circ$$

$$V_T = 0.9995 \angle -1.8^\circ + 999.5 \angle -91.8^\circ$$

3.

$$f_1 = 0 \Rightarrow |H(f_1)| = 5, \angle H(f_1) = -60^\circ$$

$$\Rightarrow V_{01} = 10 \times 5 = 50$$

$$f_2 = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000 \Rightarrow |H(f_2)| = 3, \angle H(f_2) = -30^\circ$$

$$\Rightarrow V_{02} = 15 \sin(2000\pi t + 0^\circ) = 15 \cos(2000\pi t - 90^\circ)$$


$$f_3 = \frac{3000\pi}{2\pi} = 1500 \Rightarrow |H(f_3)| = 2, \angle H(f_3) = -15^\circ$$

$$\Rightarrow V_{03} = 20 \cos(3000\pi t - 60^\circ)$$

$$f_4 = \frac{5000\pi}{2\pi} = 2500 > 2000 \Rightarrow |H(f_4)| = 0$$

$$\therefore V_{out}(t) = 50 + 15 \cos(2000\pi t - 90^\circ) + 20 \cos(3000\pi t - 60^\circ)$$

$V_{out}$

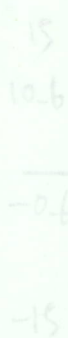


$$f = \frac{1000\pi}{2\pi} = 50$$





4
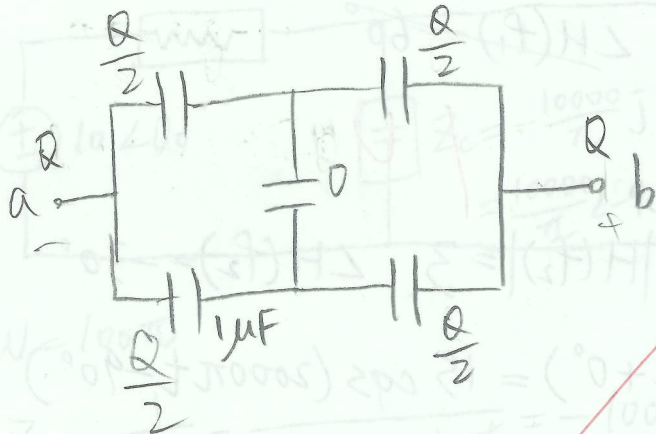
$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow V = \frac{Q}{C}$$



$$V_{ab} = \frac{Q}{2} \times \frac{1}{1\mu} + \frac{Q}{2} \times \frac{1}{1\mu} = \frac{Q}{1\mu}$$

$$C_{ab} = \frac{Q}{V_{ab}} = 1\mu F$$

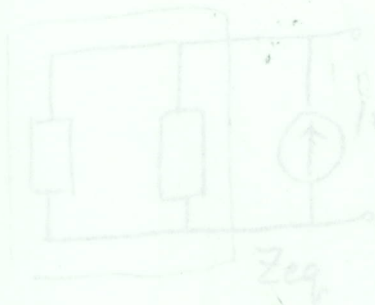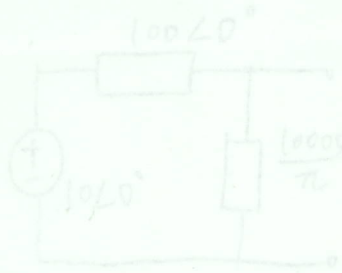


$$V_{ab} = 10\angle-90^\circ \times 99.95\angle-1.8^\circ$$

$$= 999.5\angle-91.8^\circ$$

$$V_T = 0.9995\angle-1.8^\circ + 999.5\angle-91.8^\circ$$

5.


10

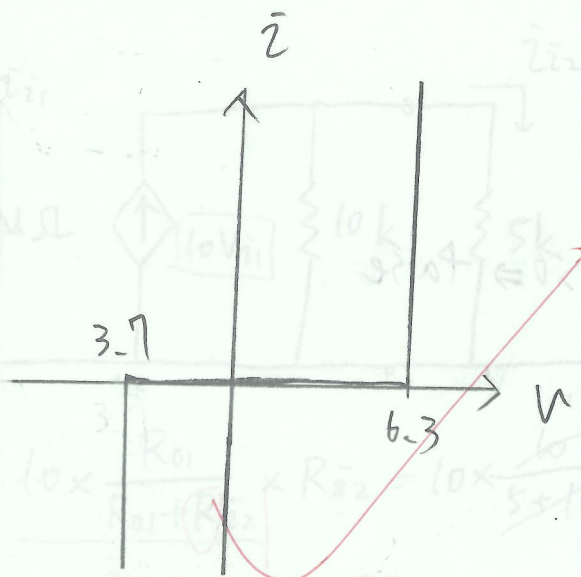


$$3.1 + 0.6 = 3.7$$

$$5.7 + 0.6 = 6.3$$

6.


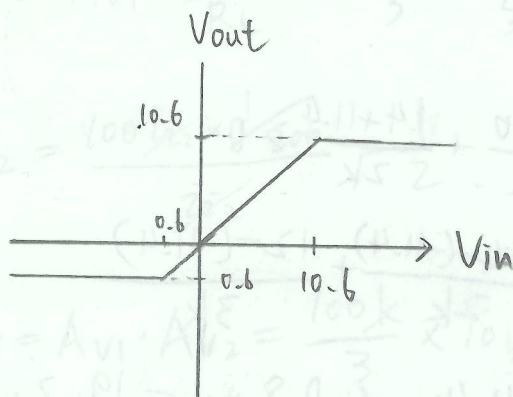


10

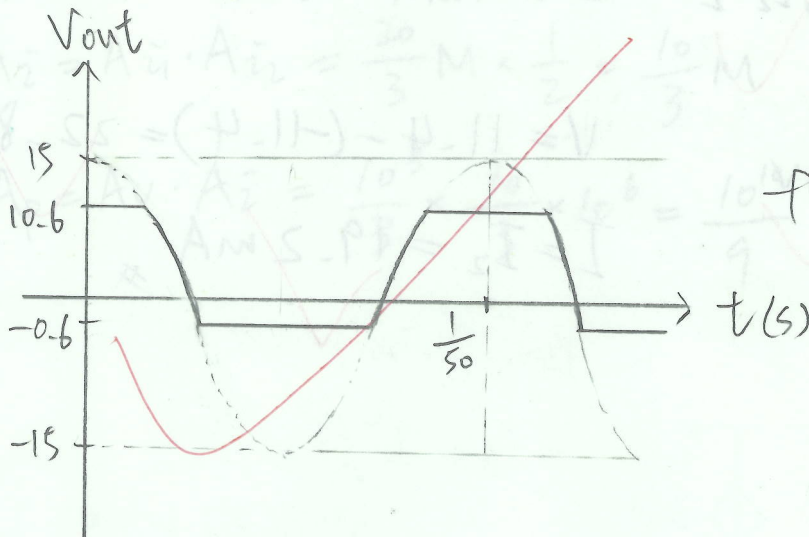

$$f = \frac{100\pi}{2\pi} = 50$$

7

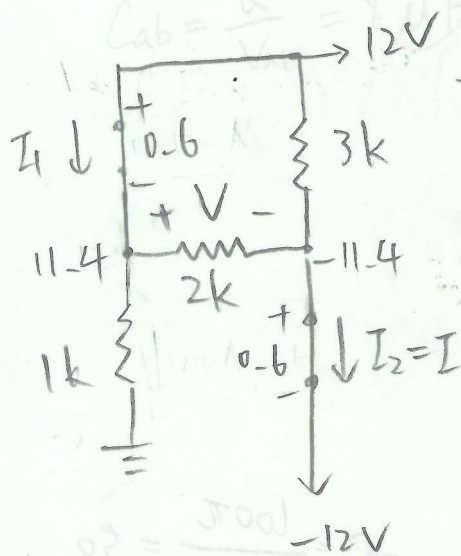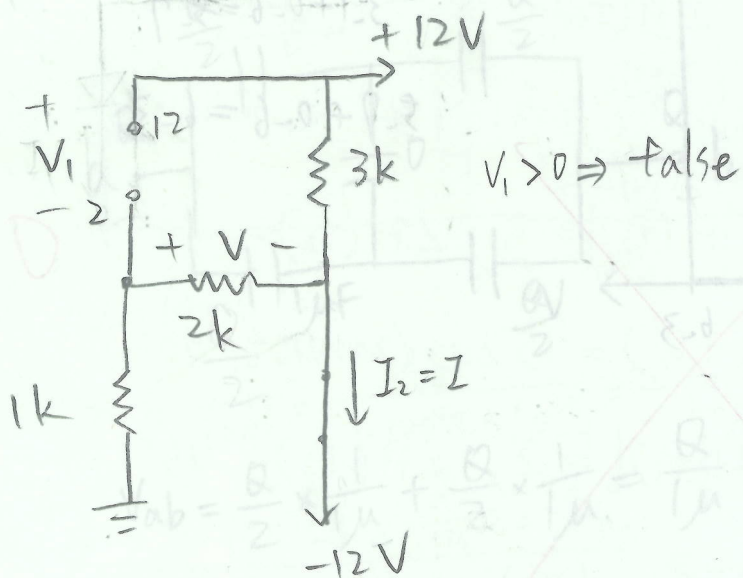


$$I_1 = \frac{11.4 - 0}{1k} + \frac{11.4 + 11.4}{2k} > 0$$

$$I_2 = \frac{11.4 - (-11.4)}{2k} + \frac{12 - (-11.4)}{3k}$$

$$= 11.4m + 7.8m = 19.2mA$$

$$V = 11.4 - (-11.4) = 22.8V$$

$$I = I_2 = 19.2mA$$

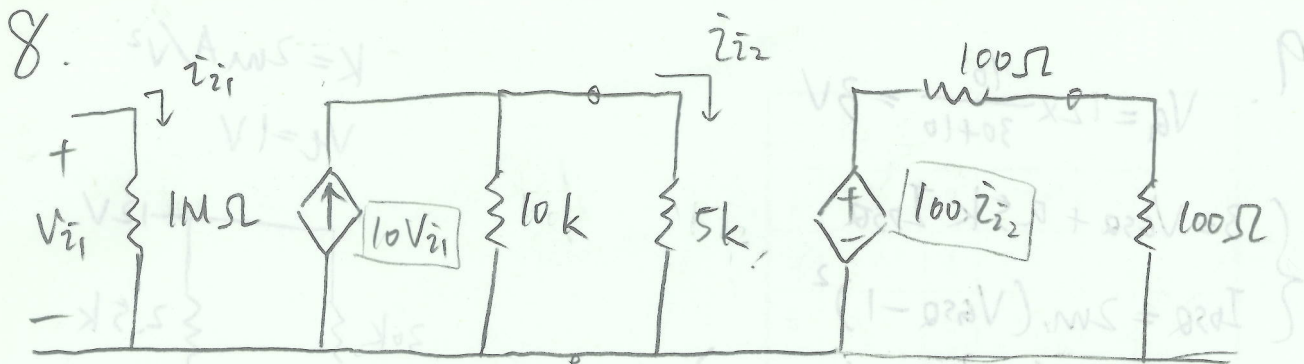

$$A_{v1} = 10 \times \frac{R_{o1}}{R_{o1} + R_{i2}} \times R_{i2} = 10 \times \frac{10^2}{5 + 10} \times 5k = \frac{100k}{3}$$

$$A_{i1} = A_{v1} \times \frac{R_{i1}}{R_L} = \frac{100k}{3} \times \frac{1M}{5k} = \frac{20}{3} M$$

$$A_{i2} = \frac{100i_{i2} \times \frac{1}{200}}{i_{i2}} = \frac{1}{2} \quad A_{v2} = A_{i2} \times \frac{R_L}{R_i} = \frac{1}{2} \times \frac{100}{5k} = 10m$$

$$A_v = A_{v1} \cdot A_{v2} = \frac{100k}{3} \times 10m = \frac{1000}{3}$$

$$A_i = A_{i1} \cdot A_{i2} = \frac{20}{3} M \times \frac{1}{2} = \frac{10}{3} M$$

$$A_p = A_v \cdot A_i = \frac{10^3}{3} \times \frac{10}{3} \times 10^6 = \frac{10^{10}}{9}$$





9.  $V_G = 12 \times \frac{10}{30+10} = 3V$

$$\begin{cases} 3 = V_{GSQ} + 0.5k I_{DSQ} \\ I_{DSQ} = 2m (V_{GSQ} - 1)^2 \\ = 2m (V_{GSQ}^2 - 2V_{GSQ} + 1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{GSQ} + 0.5k \times 2m (V_{GSQ}^2 - 2V_{GSQ} + 1) = 3$$


$$= V_{GSQ}^2 - V_{GSQ} + 1 = 3 \quad \text{---} \quad 15$$

$$\Rightarrow (V_{GSQ} - 2)(V_{GSQ} + 1) = 0$$

$$\Rightarrow V_{GSQ} = 2 \text{ or } -1$$

$$K = 2mA/V^2$$

$$V_t = 1V$$

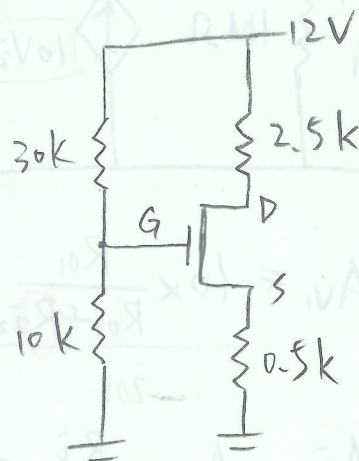

A.


$$I_{DSQ} = 2m (2 - 1)^2 = 2mA$$

$$V_{GSQ} = 2V$$

$$V_{DSQ} = 12 - 2m \times (2.5 + 0.5)k$$

$$= 6V$$

B.

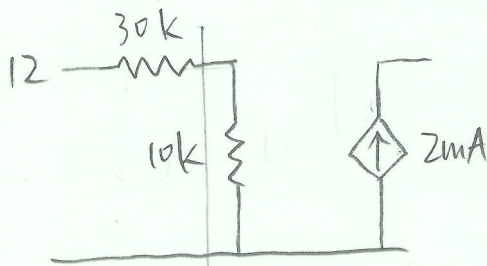

Power dissipated on  $R_D$  &  $R_S$

$$= P_d = I^2 (R_D + R_S)$$

$$= (2m)^2 \times (0.5k + 2.5k)$$

$$= 4m \times 3 = 12mW$$